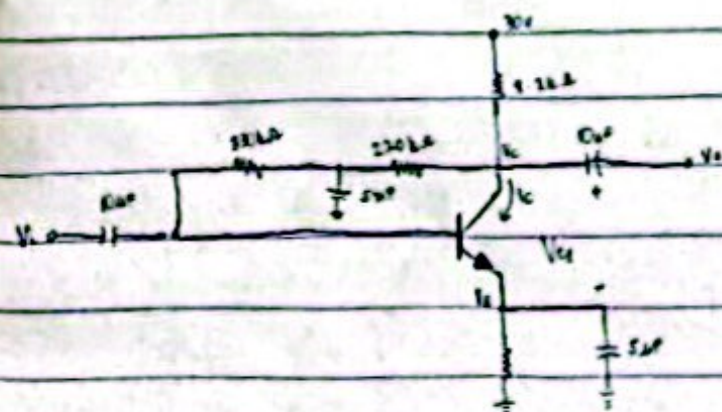


Determine I_C , V_C , V_E and V_{CE} .



$$V_{CC} - I_C R_C - I_B R_{B1} - I_B R_{B2} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$V_{CC} - \beta I_B R_C - I_B R_{B1} - I_B R_{B2} - V_{BE} - I_B (\beta + 1) R_E = 0$$

$$V_{CC} - V_{BE} = I_B (R_{B1} + R_{B2} + R_C + R_E (\beta + 1))$$

$$I_B = \frac{30 - 0.7}{}$$

$$[100(9.2k) + 220k + 830k + 1.8k(100+1)]$$

$$I_B \approx 12.46 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$= 100(12.46 \mu A)$$

$$I_C \approx 2.24 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$= 12.46 \mu A + 2.24 \text{ mA}$$

$$I_E \approx 2.25 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 30 - 2.24 \text{ mA}(9.2k)$$

$$V_C \approx 11.6 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$= 11.6 - 4.06$$

$$V_{CE} \approx 7.55 \text{ V}$$

$$V_E = I_E R_E$$

$$= 2.25 \text{ mA}(1.8k)$$

$$V_E \approx 4.06 \text{ V}$$